

# 流水线MIPS处理器设计

毛顺宇 2021012728


2023 年 8 月 5 日

## 1 设计目的

设计一个 5 级流水线的 MIPS 处理器，能够支持数码管、UART 外设，并利用此处理器完成最短路径算法

## 2 设计方案

### 2.1 系统框图

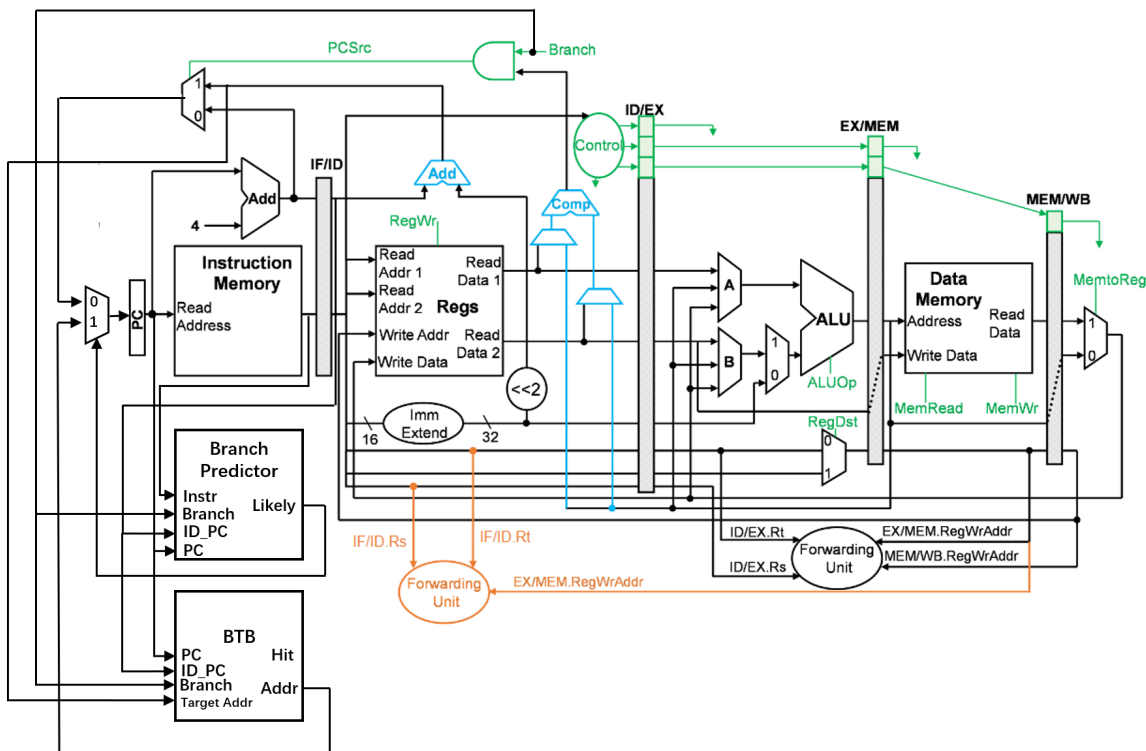

### 2.2 设计方案

- 采用 IF - ID - EX - MEM - WB 五级流水线设计
- 对于 J 型指令在 ID 阶段跳转
- 对于 Load-Use 冒险阻塞一个周期
- 对于条件分支指令采用 2Bit 计数器分支预测
  - IF 阶段预解码以进行分支预测
  - 查询 BTB 以获得分支跳转地址
  - BTB 使用直接相联 32B 容量

## 3 关键代码

### 3.1 文件清单

```
- rtl
  -- tb_CPU_top.v    测试
  -- CPU_top.v       顶层文件
  -- CPU.v           数据通路
  -- Control.v       控制信号
  -- ALUControl.v    ALU控制信号
  -- Forward.v       前递模块
  -- Hazard.v        冒险模块
  -- IF_ID.v         流水线寄存器
  -- ID_EX.v         流水线寄存器
  -- EX_MEM.v        流水线寄存器
  -- MEM_WB.v        流水线寄存器
  -- ALU.v           ALU模块
  -- RegisterFile.v  寄存器文件
  -- BP.v            分支预测器
  -- BTB.v           跳转地址表
  -- MMU.v           内存地址映射
  -- uart_rx.v       串口接收
  -- uart_tx.v       串口发送
- code
  -- Bellman.c        C语言源代码
  -- Bellman.asm      汇编代码
- coe
  -- lab.coe          指令文件
  -- data.coe         数据文件
```

(修复了验收代码提交中未发现的bug)

## 3.2 数据通路

### ID stage

```
// Control.v
// 判断分支类型
always @(*) begin
    case (OpCode)
        6'h04: Branch_Type<=3'b000;
        6'h05: Branch_Type<=3'b001;
        6'h06: Branch_Type<=3'b010;
        6'h07: Branch_Type<=3'b011;
        6'h01: Branch_Type<=3'b100;
        default: Branch_Type<=3'b000;
    endcase
end

// CPU.v
// ID阶段立即数以及跳转地址计算
assign ID_Ext_out = {ID_ExtOp ? {16{ID_Instruction[15]}} : 16'h0000, ID_Instruction[15:0]};
assign ID_Lu_out = ID_LuOp ? {ID_Instruction[15:0], 16'h0000} : ID_Ext_out;
//////////
// 从MEM级Forward以解决数据冒险
assign ID_comp_a = (ID_Forward_A == 1) ? MEM_ALU_out : ID_Databus1;
assign ID_comp_b = (ID_Forward_B == 1) ? MEM_ALU_out : ID_Databus2;
//////////
assign ID_Zero = (ID_Branch_Type==3'b000)?(ID_comp_a == ID_comp_b):
                 (ID_Branch_Type==3'b001)?(ID_comp_a != ID_comp_b):
                 (ID_Branch_Type==3'b010)?(ID_comp_a <= 0):
                 (ID_Branch_Type==3'b011)?(ID_comp_a > 0):
                 (ID_Branch_Type==3'b100)?((ID_Instruction[20:16]==0)?(ID_comp_a < 0):(ID_comp_a >= 0)):0;
```

### EX stage

```
//RegisterFile.v
//先写后读
assign Read_data1 = (Read_register1 == 5'b00000) ? 32'h00000000
                  : (Read_register1==Write_register && RegWrite)
                  ? Write_data:RF_data[Read_register1];
assign Read_data2 = (Read_register2 == 5'b00000) ? 32'h00000000
                  : (Read_register2==Write_register && RegWrite)
                  ? Write_data:RF_data[Read_register2];

// 从MEM或者WB级Forward以解决数据冒险
assign EX_Data_in1=(EX_Forward_A==2'b01)?WB_Databus3:(EX_Forward_A==2'b10)?MEM_ALU_out:EX_Databus1;
assign EX_Data_in2=(EX_Forward_B==2'b01)?WB_Databus3:(EX_Forward_B==2'b10)?MEM_ALU_out:EX_Databus2;
```

## MEM stage

```
//MMU.v
//判断是否在访存外设
always @(*) begin
    if (rst) begin
        MEM_out <= 0;
        is_peri <= 0;
    end
    else begin
        if (MEM_in[31:28] >= 4'h4) begin
            MEM_out <= {MEM_in[31:28] - 4'h4, MEM_in[27:0]};
            is_peri <= 1;
        end
        else begin
            MEM_out <= MEM_in;
            is_peri <= 0;
        end
    end
end

//CPU_top.v
MMU u_MMU (
    .rst      (rst),
    .PC_in    (IF_PC),
    .MEM_in   (MemAddress),
    .PC_out   (phy_Instr_Addr),
    .MEM_out  (phy_Data_Addr),
    .is_peri  (is_peri)
);

//使用BRAM作为数据存储器
D_RAM dram (
    .clk_a    (nclk),           // input wire clk_a
    .wea      (MemWrite & (~is_peri)), // input wire [0 : 0] wea
    .addra    (phy_Data_Addr[12:2]), // input wire [10 : 0] addra
    .dina     (MemWriteData),       // input wire [31 : 0] dina
    .douta    (Dram_ReadData)      // output wire [31 : 0] douta
);

assign MemReadData = is_peri ? Peri_ReadData : Dram_ReadData;

wire      rx_ready;
reg        rx_avai;
wire      tx_busy;
reg        tx_start;
reg        tx_done;
wire      o_Tx_Done; //Only High for 1 Cycle

reg [7:0] uart_txd;
wire [7:0] uart_rxd;

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        leds <= 0;
        ans <= 0;
        Peri_ReadData <= 0;
        tx_start <= 0;
    end
    else begin
        if (is_peri) begin
            case (phy_Data_Addr[7:0])
                8'h10: begin
                    if (MemWrite) begin
                        leds <= MemWriteData[7:0];
                    end
                end
            endcase
        end
    end
end
```

```

        ans <= MemWriteData[11:8];
    end
end
8'h18: begin //txd
    if (MemWrite && !tx_busy) begin
        tx_start <= 1;
        uart_txd <= MemWriteData[7:0];
    end
end
8'h1c: begin //rxd
    if (MemRead) Peri_ReadData <= uart_rxd;
end
8'h20: begin //con
    if (MemRead) Peri_ReadData <= {tx_busy, rx_avai, tx_done, 2'b0};
end
endcase
end
end
end
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) rx_avai <= 0;
    else if (rx_ready) rx_avai <= 1;
    else if (is_peri && phy_Data_Addr[7:0] == 8'h20 && MemRead && rx_avai) rx_avai <= 0;
end
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) tx_done <= 0;
    else if (o_Tx_Done) tx_done <= 1;
    else if (is_peri && phy_Data_Addr[7:0] == 8'h20 && MemRead && tx_done) tx_done <= 0;
end
end

```

### 3.3 前递模块

```
module Forward (
    input      [ 31:0] ID_Instruction,
    input      [1 : 0] ID_PCSrc,
    input      ID_Branch,
    input      MEM_RegWrite,
    input      [ 4:0] MEM_Write_register,
    output reg  ID_Foward_A,
    output reg  ID_Foward_B,

    input      [31:0] EX_Instruction,
    input      WB_RegWrite,
    input      [ 4:0] WB_Write_register,
    output reg [ 1:0] EX_Foward_A,
    output reg [ 1:0] EX_Foward_B
);
    always @(*) begin
        // ID阶段是分支指令并且MEM级写回寄存器与读取寄存器相同
        if(MEM_RegWrite && MEM_Write_register==ID_Instruction[25:21]
            && MEM_Write_register!=0 && (ID_PCSrc[0]||ID_Branch))
            ID_Foward_A <= 1;
        else ID_Foward_A <= 0;
        if(MEM_RegWrite && MEM_Write_register==ID_Instruction[20:16]
            && MEM_Write_register!=0 && (ID_PCSrc[0]||ID_Branch))
            ID_Foward_B <= 1;
        else ID_Foward_B <= 0;
    end
    always @(*) begin
        //MEM级写回寄存器与EX级读取寄存器相同
        if (MEM_RegWrite && MEM_Write_register != 0 && MEM_Write_register == EX_Instruction[25:21])
            EX_Foward_A <= 2'b10;
        //WB级写回寄存器与EX级读取寄存器相同
        else if (WB_RegWrite&&WB_Write_register!=0&&WB_Write_register==EX_Instruction[25:21]
            &&(MEM_Write_register!=EX_Instruction[25:21]||~MEM_RegWrite))
            EX_Foward_A <= 2'b01;
        else EX_Foward_A <= 2'b00;

        if (MEM_RegWrite && MEM_Write_register != 0 && MEM_Write_register == EX_Instruction[20:16])
            EX_Foward_B <= 2'b10;
        else if (WB_RegWrite&&WB_Write_register!=0&&WB_Write_register==EX_Instruction[20:16]
            &&(MEM_Write_register!=EX_Instruction[20:16]||~MEM_RegWrite))
            EX_Foward_B <= 2'b01;
        else EX_Foward_B <= 2'b00;
    end
end
endmodule
```

## 3.4 冒险模块

```
module Hazard (
    input          ID_Branch,
    input          ID_Zero,
    input wire [1 : 0] ID_PCSrc,
    input wire [31:0] ID_Instruction,
    input          ID_Update,
    input          EX_RegWrite,
    input          EX_MemRead,
    input wire [4 : 0] EX_Write_register,
    input          MEM_MemRead,
    input wire [4 : 0] MEM_Write_register,
    output reg     Stall,
    output reg     IF_Flush,
    output reg     ID_Flush
);



always @(*) begin

    //ID阶段如果是J型指令或者预测错误，同时当前流水线不处于阻塞状态时需要清空PC和IF/ID寄存器

    IF_Flush <= ((ID_PCSrc != 2'b00) || (ID_Update)) && ~Stall;
end

always @(*) begin
    //Load-Use冒险
    if(EX_MemRead && (EX_Write_register == ID_Instruction[25:21]
        || EX_Write_register == ID_Instruction[20:16]) && EX_Write_register!=0)
    begin
        Stall <= 1;
        ID_Flush <= 1;
    end
    // ID级是条件跳转或者Jr/Jalr，并且EX级写回寄存器与ID级读取寄存器冲突
    else if((ID_Branch == 1 || ID_PCSrc[1] == 1) &&
        (EX_Write_register == ID_Instruction[25:21]
        || EX_Write_register == ID_Instruction[20:16]) && EX_RegWrite && EX_Write_register!=0)
    begin
        Stall <= 1;
        ID_Flush <= 1;
    end
    // ID级是条件跳转或者Jr/Jalr，并且MEM级要读内存且写回寄存器与ID级读取寄存器冲突
    else if((ID_Branch == 1 || ID_PCSrc[1] == 1) &&
        (MEM_MemRead && (MEM_Write_register == ID_Instruction[25:21]
        || MEM_Write_register == ID_Instruction[20:16]))) && MEM_Write_register!=0)
    begin
        Stall <= 1;
        ID_Flush <= 1;
    end
    else begin
        Stall <= 0;
        ID_Flush <= 0;
    end
end
end
endmodule
```

### 3.5 分支预测器

  



```

module BP (
    input          clk,
    input          reset,
    input wire [31:0] PC,
    input wire [31:0] PC_Update,
    input wire [ 5:0] OpCode,
    input wire      Update,
    input          Branch_Actual,
    output wire     Is_Branch,
    output reg      Branch_likely
);
    //使用PC低位进行寻址
    wire [4:0] tag = PC[6:2];
    wire [4:0] tag_update = PC_Update[6:2];
    reg [1:0] Branch_State [31:0]; //0 --> Not Taken ; 1 --> Taken
    assign Is_Branch=(OpCode==6'h01)|| (OpCode==6'h04)|| (OpCode==6'h05)|| (OpCode==6'h06)|| (OpCode==6'h07);

    always @(*) begin
        if (Is_Branch) begin
            Branch_likely <= Branch_State[tag][1];
        end
        else Branch_likely <= 0;
    end
    integer i;
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
            for (i = 0; i < 32; i = i + 1) Branch_State[i] <= 2'b01;
        end
        else begin
            //分支指令发生判断时进行更新
            if (Update) begin
                case (Branch_State[tag_update])
                    2'b00: begin
                        if (Branch_Actual) Branch_State[tag_update] <= 2'b01;
                        else Branch_State[tag_update] <= 2'b00;
                    end
                    2'b01: begin
                        if (Branch_Actual) Branch_State[tag_update] <= 2'b10;
                        else Branch_State[tag_update] <= 2'b00;
                    end
                    2'b11: begin
                        if (Branch_Actual) Branch_State[tag_update] <= 2'b11;
                        else Branch_State[tag_update] <= 2'b10;
                    end
                    2'b10: begin
                        if (Branch_Actual) Branch_State[tag_update] <= 2'b11;
                        else Branch_State[tag_update] <= 2'b01;
                    end
                    default: Branch_State[tag_update] <= Branch_State[tag_update];
                endcase
            end
        end
    end
end
endmodule

```

## 3.6 跳转地址表

```
module BTB (  
    input          clk,  
    input          reset,  
    input          Update,  
    input wire [31 : 0] PC,  
    input wire [ 31:0] PC_Update,  
    output reg [ 31:0] Branch_Pred_target,  
    input wire [ 31:0] Branch_Update_target,  
    output reg        BTB_Hit  
);  
    //使用PC低位进行寻址  
    wire [ 4:0] index = PC[6:2];  
    wire [ 4:0] index_update = PC_Update[6:2];  
  
    wire [24:0] tag = PC[31:7];  
    wire [24:0] tag_update = PC_Update[31:7];  
  
    reg [56:0] btbs [31:0];  
    // 56-----32 - 31-----0  
    //高位存储Index    低位存储跳转地址  
    always @(*) begin  
        Branch_Pred_target <= btbs[index][31:0];  
        BTB_Hit <= tag == btbs[index][56:32];  
    end  
    integer i;  
    always @(posedge clk or posedge reset) begin  
        if (reset) begin  
            for (i = 0; i < 32; i = i + 1) btbs[i] <= 57'b0;  
        end  
        else begin  
            //分支指令发生判断时更新跳转地址  
            if (Update) begin  
                btbs[index_update] <= {tag_update, Branch_Update_target};  
            end  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

```

//CPU.v
BP two_bit_BP (
    .clk          (clk),
    .reset        (reset),
    .PC           (IF_PC),
    .PC_Update    (ID_PC),
    .OpCode       (IF_Instruction[31:26]),
    //分支指令判断时并且流水线不阻塞则进行状态机更新
    .Update       (ID_Branch & ~Stall),
    .Branch_Actual(ID_Branch_Actual),
    .Is_Branch    (IF_Is_Branch),
    //猜测结果
    .Branch_likely(IF_Branch_likely)
);

BTB u_BTBT (
    .clk          (clk),
    .reset        (reset),
    .Update       (ID_Branch & ~Stall),
    .PC           (IF_PC),
    .PC_Update    (ID_PC),
    //猜测地址
    .Branch_Pred_target (IF_BTBT_target),
    //实际地址
    .Branch_Update_target(ID_PC_plus_4 + {ID_Lu_out[29:0], 2'b00}),
    //是否命中
    .BTBT_Hit      (IF_BTBT_Hit)
);

// IF stage
always @(posedge reset or posedge clk) begin
    if (reset) IF_PC <= 32'h00400000;
    else if (Stall) IF_PC <= IF_PC;
    //IF是跳转指令并且上一条指令猜对了或者就不是跳转指令
    else if (IF_Is_Branch && ~ID_Update) IF_PC <= IF_Branch_Pred_target;
    //IF不是跳转指令但是上一条是跳转指令
    else if (~IF_Is_Branch && ID_PCSrc == 2'b00) IF_PC <= IF_Branch_normal;
    //IF是跳转指令但是上一条指令猜错了 或者 IF不是跳转指令而且上一条也不是跳转指令
    else IF_PC <= IF_PC_next;
end

//是否真的要跳转
assign ID_Branch_Actual = ID_Branch & ID_Zero;

//猜测的和真实的情况不一致则可能要刷新流水线
assign ID_BR = (ID_Branch_Actual ^ ID_Branch_likely);

//如果不是分支指令则不更新否则
//如果猜测的是不跳转则不一致便刷新
//如果猜测的是跳转，则要考虑BTBT是否命中
assign ID_Update = (ID_Branch_likely ? ~(ID_BTBT_Hit ^ ID_BR) : ID_BR) & ID_Branch;

//J/Jal跳转地址
assign IF_Jump_target = {ID_PC_plus_4[31:28], ID_Instruction[25:0], 2'b00};

//预测不跳转或是BTBT未命中则正常执行，否则跳转到BTBT中的地址
assign IF_Branch_Pred_target = IF_Branch_likely ? IF_BTBT_Hit ? IF_BTBT_target : IF_PC_plus_4 : IF_PC_plus_4

//确实需要刷新流水线时跳转到Branch地址或者PC+4
assign IF_Branch_normal = ID_Update ? IF_Branch_target : IF_PC_plus_4;

assign IF_Branch_target = ID_Branch_Actual ? ID_PC_plus_4 + {ID_Lu_out[29:0], 2'b00} : ID_PC_plus_4 ;

```

```
//正常执行时的地址或者ID阶段的跳转地址
assign IF_PC_next = (ID_PCSrc == 2'b00) ? IF_Branch_target : (ID_PCSrc == 2'b01) ? IF_Jump_target : ID_com
```

4 综合情况

4.1 资源利用情况

Name	Slice LUTs (20800)	Slice Registers (41600)	F7 Muxes (16300)	F8 Muxes (8150)	Block RAM Tile (50)	Bonded IOB (210)	BUFGCTRL (32)
top	2934	3524	496	223	2	21	1
drام (D_RAM)	0	0	0	0	2	0	0
iram (I_RAM)	274	32	128	64	0	0	0
u_CPU (CPU)	2584	3392	368	159	0	0	0
ex_mem1 (EX_M	114	106	0	0	0	0	0
id_ex1 (ID_EX)	567	165	0	0	0	0	0
if_id1 (IF_ID)	655	105	0	0	0	0	0
mem_wb1 (MEM_	67	104	0	0	0	0	0
register_file1 (Re	576	992	128	64	0	0	0
two_bit_BP (BP)	91	64	12	1	0	0	0
u_BTБ (BTB)	514	1824	228	94	0	0	0
u_uart_rx (uart_rx)	43	33	0	0	0	0	0
u_uart_tx (uart_tx)	33	33	0	0	0	0	0

三个流水线寄存器使用近一半的LUT资源，BTB使用了过半的寄存器资源

4.2 时序情况

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): -0.085 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.072 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4.250 ns
Total Negative Slack (TNS): -0.127 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 3	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 8633	Total Number of Endpoints: 8633	Total Number of Endpoints: 3753

11ns周期

关键路径位于ID Forward、IF阶段取指、预解码、查询分支预测器，在没有加入分支预测器时的时序为9.1ns，下降约18%。

5 性能分析

MARS模拟器花费3053个周期，CPU仿真花费3385个周期，IPC为0.91

总计条件跳转指令1155条，猜测错误106条，分支预测错误率9.18%

IPC偏低的可能原因：

- J型指令没有做预测
- 对于有阻塞的条件跳转，预测错误时花费三个周期，预测正确花费两个周期，反而不如默认不跳转
- 分支预测逻辑路径过长，可以划分成多级流水

## 6 思想体会

流水线是一个很庞大的工程，实现的过程中虽然有很多挫折，但我也有很多收获

我首先基于单周期处理器改造了一个流水线的版本，但是在后续的仿真中出现了一系列问题，特别是在流水线阻塞和清空的判断上，总是和我的预想相悖，但是通过解决一个又一个的问题我也认识到在工程实践中遇到的冒险情形远比课上讲过的几种要更复杂，不断的修改过程也带来了许多收获感。

虽然我没有出现仿真正确但上板不对的情况，但室友们都出现了这种问题，通过围观他们的解决过程，我意识到写一个规范的Verilog代码是多么重要，我们的眼中不能只有Error，还要有Warning。

随后试图加入分支预测更是困难重重。这需要修改前两级流水线的控制行为，最终的代码包含大量的判断语句，大大降低了代码的可读性，也不能确定其功能是不是完全正确。分支预测的加入还使得电路的时钟速度下降很严重，并且综合工具给出的关键路径实在是难以读懂，最终也没有优化到一个很好的频率上。

另外虽然我没有在验收时使用串口作为数据输入输出，但是我也按照龙芯杯的要求实现了UART，实现的过程也是困难多多。

总而言之，这此大作业使得我的代码编写与调试能力大大提高，加深了对于硬件电路的理解，更锻炼了我的耐心。最后感谢老师、助教和同学们的帮助！